

Zvonenje signala na prenosnem vodu

Uporabljen tip kabla:

Karakteristična upornost kabla: $R_k =$


Faktor hitrosti valovanja v kablu: $v/c_0 =$

Odbojnosti različnih upornosti vira in bremena:


R_g [Ω]	Γ_g	R_b [Ω]	Γ_b
0		0	
50		50	
75		100	
100		∞	

Različni časovni poteki napetosti na strani vira in bremena:


$R_g = K.S., R_b = O.S.$

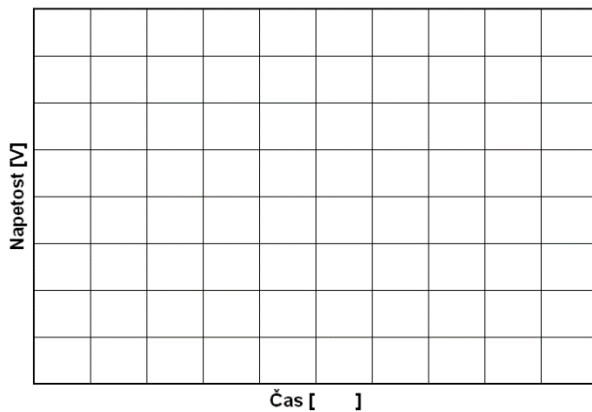


$R_g = K.S., R_b = 100 \Omega$

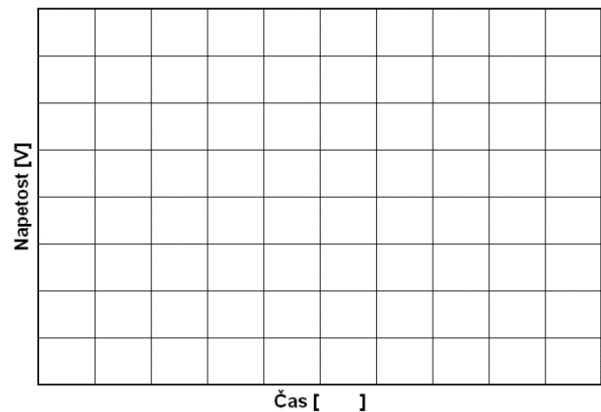

$R_g = K.S., R_b = 50 \Omega$

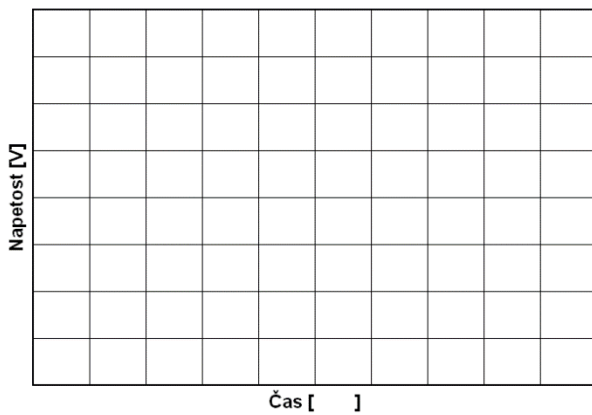


$R_g = K.S., R_b = K.S.$

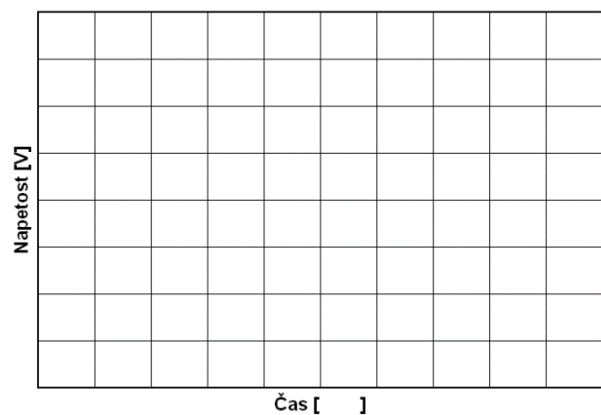


Zvonjenje signala na prenosnem vodu

Rg = _____, Rb = _____

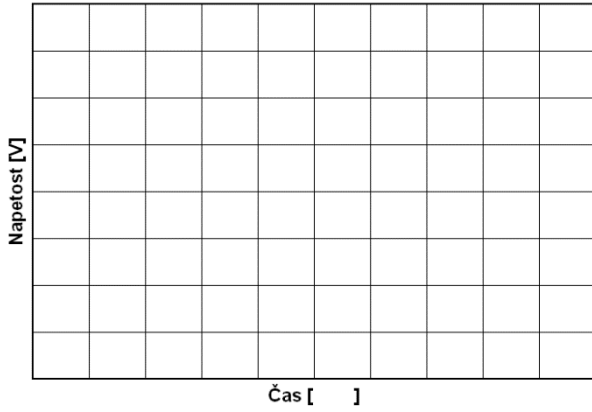

Rg = _____, Rb = _____

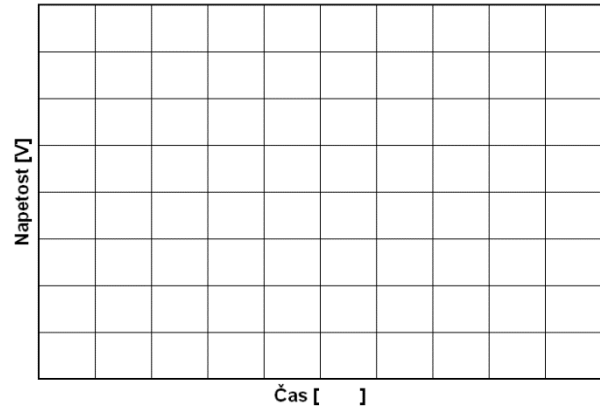

Prostor za izračun.